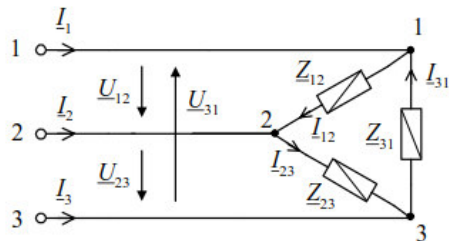


Mehrphasensysteme

Dreieck-Schaltung




Figur 4-27: Dreieck-Schaltung (der Last)

Mit $\underline{I} = \underline{U} \cdot \underline{Y}$ gelten:

$$\begin{aligned} \underline{I}_{12} &= \underline{U}_{12} \cdot \underline{Y}_{12} & \underline{I}_1 &= \underline{I}_{12} - \underline{I}_{31} \\ \underline{I}_{23} &= \underline{U}_{23} \cdot \underline{Y}_{23} & \underline{I}_2 &= \underline{I}_{23} - \underline{I}_{12} \\ \underline{I}_{31} &= \underline{U}_{31} \cdot \underline{Y}_{31} & \underline{I}_3 &= \underline{I}_{31} - \underline{I}_{23} \end{aligned}$$


$$\underline{S} = \underline{U}_{12} \cdot \underline{I}_{12}^* + \underline{U}_{23} \cdot \underline{I}_{23}^* + \underline{U}_{31} \cdot \underline{I}_{31}^*$$

Zeigerdiagramm Drehstromsystem:

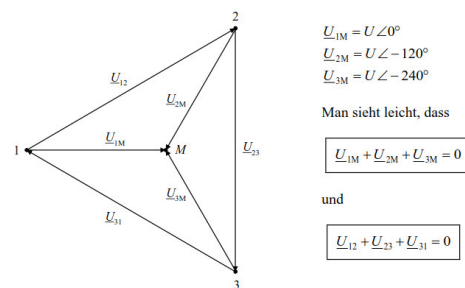

Der Betrag der verketteten Spannung ist um $\sqrt{3}$ grösser als der Betrag der Phasenspannung

Stern-Schaltung mit Mittelpunktsleiter

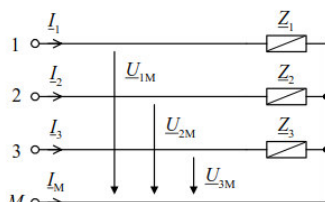


Figur 4-28: Stern-Schaltung (der Last) mit Mittelpunktsleiter

$$\underline{I}_1 = \underline{U}_{1M} / \underline{Z}_1, \quad \underline{I}_2 = \underline{U}_{2M} / \underline{Z}_2, \quad \underline{I}_3 = \underline{U}_{3M} / \underline{Z}_3$$

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 + \underline{I}_M = 0$$

Stern-Schaltung ohne Mittelpunktsleiter

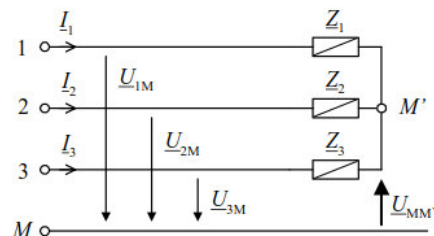

Figur 4-29: Stern-Schaltung (der Last) ohne Mittelpunktsleiter


$$\underline{I}_1 = \underline{U}_{1M} / \underline{Z}_1, \quad \underline{I}_2 = \underline{U}_{2M} / \underline{Z}_2, \quad \underline{I}_3 = \underline{U}_{3M} / \underline{Z}_3$$

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

$$\underline{U}_{1M} \cdot \underline{Y}_1 + \underline{U}_{2M} \cdot \underline{Y}_2 + \underline{U}_{3M} \cdot \underline{Y}_3 = 0$$

$$\underline{U}_{MM'} = - \frac{\underline{U}_{1M} \cdot \underline{Y}_1 + \underline{U}_{2M} \cdot \underline{Y}_2 + \underline{U}_{3M} \cdot \underline{Y}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$$


Leistungsmessung (Wattmeter)

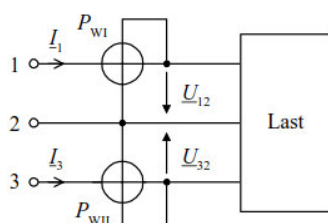

P_{wI}, P_{wII} : Anzeigen der Wattmeter

P : Gesamte Wirkleistung

$$P = P_{wI} + P_{wII}$$

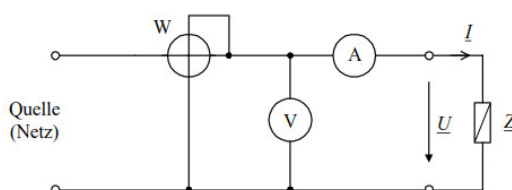


Merksätze:


- Wattmeter misst die Wirkleistung P
- Es braucht immer n-1 Wattmeter (N: Anzahl Leiter)
- Zur Leistungsmessung müssen Klemmenpaare gebildet werden

Gütefaktor Q

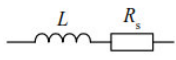
$$Q = 2\pi \cdot \frac{\text{maximal gespeicherte Energie}}{\text{verheizte Energie in einer Periode}}$$




$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_s}$$

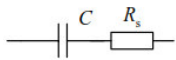

$$Q = \frac{1}{\omega_0 C R_s}$$

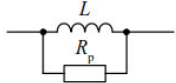

$$Q = \frac{R_p}{\omega_0 L}$$

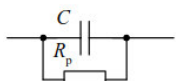

$$Q = \omega_0 C R_p$$

Verlustfaktor:


$$\tan(\delta) = \frac{1}{Q}$$

Q aus Phasensteilheit:

$$Q = \frac{1}{2} \cdot \omega_0 \cdot \left| \frac{d\varphi}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_0} = \frac{1}{2} \cdot f_0 \cdot \left| \frac{d\varphi}{df} \right|_{f=f_0}$$

$$\frac{1}{Q_{\text{tot}}} = \frac{1}{Q_L} + \frac{1}{Q_C} \quad \text{oder} \quad Q_{\text{tot}} = \frac{Q_L \cdot Q_C}{Q_L + Q_C}$$

Serie-Parallel-Umformung

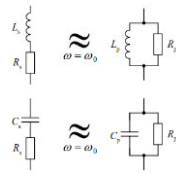

Für $Q < 10$ gilt:

$$R_s = \frac{R_p}{1 + \left[\frac{R_p}{\omega_0 L_p} \right]^2} = \frac{R_p}{1 + Q^2}$$

$$R_p = R_s \cdot \left[1 + \left[\frac{\omega_0 L_s}{R_s} \right]^2 \right] = R_s \cdot (1 + Q^2)$$

$$R_s = \frac{R_p}{1 + (\omega_0 C_p R_p)^2} = \frac{R_p}{1 + Q^2}$$

$$R_p = R_s \cdot \left[1 + \left(\frac{1}{\omega_0 C_s R_s} \right)^2 \right] = R_s \cdot (1 + Q^2)$$

$$\text{mit: } Q = \frac{R_p}{\omega_0 L_p} = \frac{\omega_0 L_s}{R_s}$$

oder:

$$L_s = \frac{L_p}{1 + \left[\frac{\omega_0 L_p}{R_p} \right]^2} = \frac{L_p}{1 + 1/Q^2}$$

$$L_p = L_s \cdot \left[1 + \left[\frac{R_s}{\omega_0 L_s} \right]^2 \right] = L_s \cdot (1 + 1/Q^2)$$

$$C_s = C_p \cdot \left[1 + \frac{1}{(\omega_0 C_p R_p)^2} \right] = C_p \cdot (1 + 1/Q^2)$$

$$C_p = \frac{C_s}{1 + (\omega_0 C_s R_s)^2} = \frac{C_s}{1 + 1/Q^2}$$

Für $Q > 10$ gilt:


$$L_s = L_p$$

$$C_s = C_p$$

$$R_p = R_s \cdot Q^2$$




$$R_s = R_p / Q^2$$

Serieschwingkreis

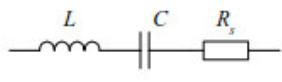


$$Q = \frac{1}{R_s} \sqrt{\frac{L}{C}}$$
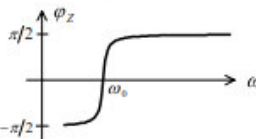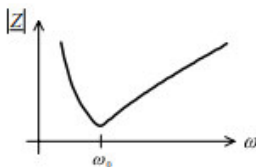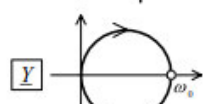
$$\underline{Z} = R_s \cdot \left[1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right] = R_s \cdot [1 + j \cdot Q \cdot v]$$






Parallelschwingkreis

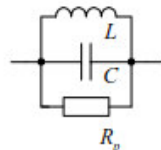


$$Q = R_p \sqrt{\frac{C}{L}}$$
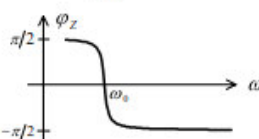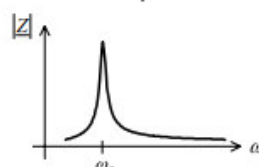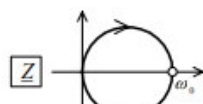
$$\underline{Y} = \frac{1}{R_p} \cdot \left[1 + j \cdot Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right] = \frac{1}{R_p} \cdot [1 + j \cdot Q \cdot v]$$




Verlustabhängige Resonanzfrequenz

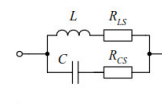

$$\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - 1/Q^2}} \cdot \sqrt{1 - 1/Q^2}$$
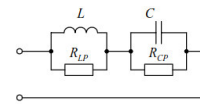
$$Q_C = \frac{1}{R_{CS}} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}, \quad Q_L = \frac{1}{R_{LS}} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$



$$\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - 1/Q^2}} \cdot \sqrt{1 - 1/Q^2}$$

$$Q_C = R_{CP} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}, \quad Q_L = R_{LP} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Achtung:

- Diese Formeln nur verwenden wenn die Resonanzfrequenz vom Verlustwiderstand (Q) abhängig ist!
- D.h. der Widerstand kommt in der Formel des Imaginärteils von $\underline{Z}$ bzw. $\underline{Y}$ vor
- $R \rightarrow \text{Im}(\underline{Z})$ bzw. $\text{Im}(\underline{Y})$

Resonanzfrequenz:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Verstimmung:

$$v = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}$$

Untere Grenzfrequenz:

$$\omega_1 = \omega_0 \cdot \left[\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} - \frac{1}{2Q} \right] \approx \omega_0 \cdot \left[1 - \frac{1}{2Q} \right]$$

Obere Grenzfrequenz:

$$\omega_2 = \omega_0 \cdot \left[\sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} + \frac{1}{2Q} \right] \approx \omega_0 \cdot \left[1 + \frac{1}{2Q} \right]$$

„Mittenfrequenz“:

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \cdot \omega_2} \approx \frac{1}{2} (\omega_1 + \omega_2)$$

Bandbreite:

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \omega_0 / Q$$

Betrag und Phase vom Serieschwingkreis:

$$|\underline{Z}| = Z = R_s \cdot \sqrt{1 + (Q \cdot v)^2}$$

$$\angle \underline{Z} = \varphi_Z = \arctan(Q \cdot v) = \arctan \left[Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

Betrag und Phase vom Parallelschwingkreis:

$$|\underline{Y}| = Y = \frac{1}{R_p} \cdot \sqrt{1 + (Q \cdot v)^2} \Rightarrow Z = \frac{R_p}{\sqrt{1 + (Q \cdot v)^2}}$$

$$\angle \underline{Y} = \varphi_Y = \arctan(Q \cdot v) = \arctan \left[Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$